


ООО «Эра новых технологий»

Схема электрических подключений контроллера

«ЭРА-2000 (10000) v2»

2015г.


Схема электрических подключений контроллера к электромеханическому/электромагнитному замкам. Считыватель Wiegand26. Одна точка прохода*

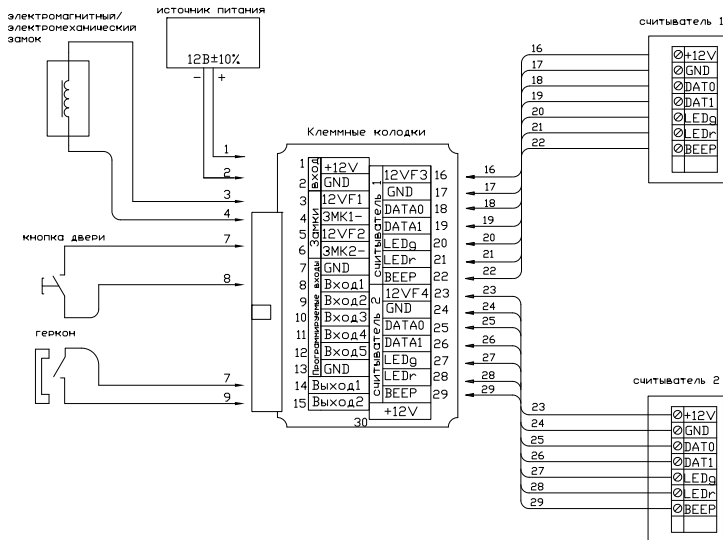

* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка «открытый коллектор»
5		12VF2	
6		3МК2-	
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона
8		Вход1	Подключение кнопки «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 2
30	+12V		

Схема электрических подключений контроллера к электромеханическому/электромагнитному замкам. Считыватель TouchMemory. Одна точка прохода*

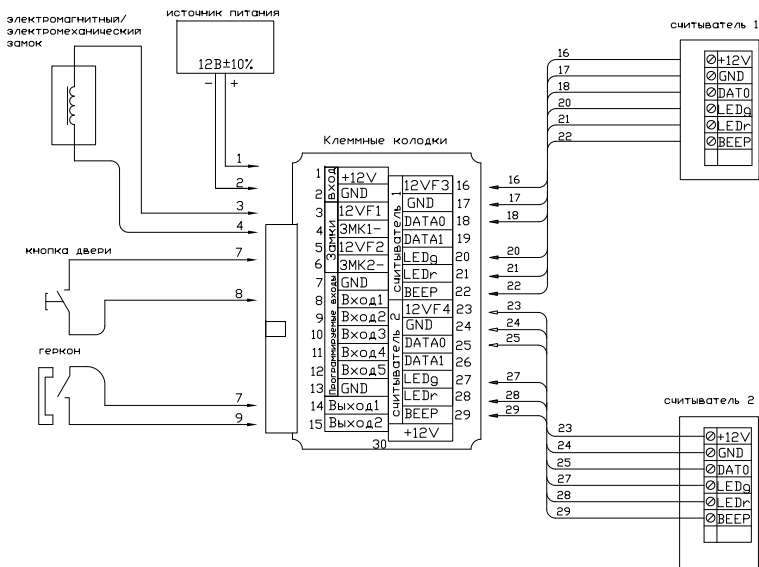


* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка «открытый коллектор»
5		12VF2	
6		3МК2-	
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона
8		Вход1	Подключение кнопки «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 2
30	+12V		

Схема электрических подключений контроллера к электромагнитному/электромагнитному замкам.

Считыватель Wiegand26.

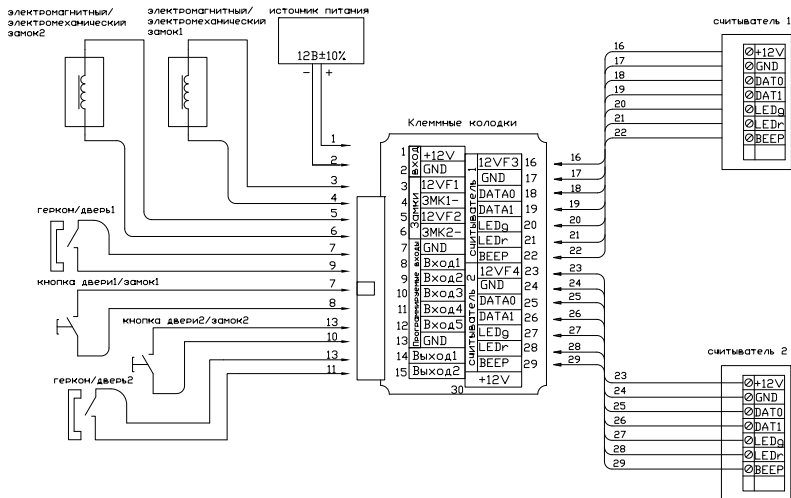
Две точки прохода (считыватель на вход\ кнопка на выход)*



* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка1 «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка1 «открытый коллектор»
5		12VF2	Подключение замка2 «+ источника питания»
6		3МК2-	Минус замка2 «открытый коллектор»
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона1
8		Вход1	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона1
10		Вход3	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 2
11		Вход4	Подключение 2 контакта геркона2
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 2
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к электромеханическому/электромагнитному замкам. Считыватель TouchMemory. Две точки прохода (считыватели на вход и на выход)*

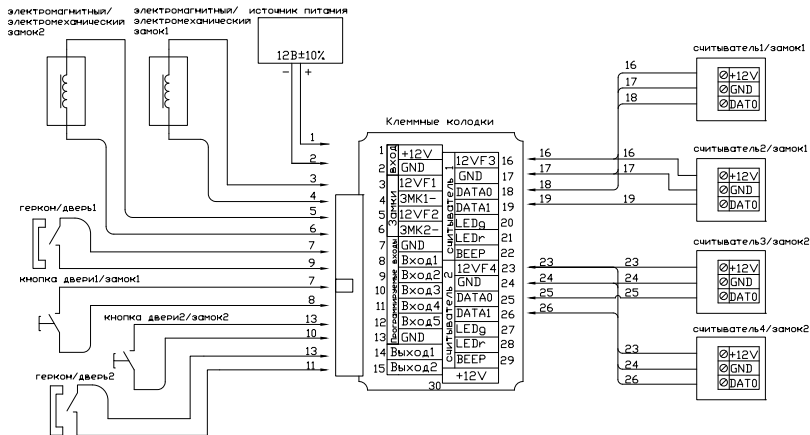

* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка1 «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка1 «открытый коллектор»
5		12VF2	Подключение замка2 «+ источника питания»
6		3МК2-	Минус замка2 «открытый коллектор»
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона1
8		Вход1	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона1
10		Вход3	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 2
11		Вход4	Подключение 2 контакта геркона2
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1,2 замка 1
17		GND	Минус источника питания считывателя 1,2 замка 1
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1 замка1
19		DATA1	Подключение линии DATA1считывателя 2 замка1
20		LEDg	
21	считыватель 2	LEDr	
22		BEEP	
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 3,4 замка 2
24		GND	Минус источника питания считывателя 3,4 замка 2
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3 замка2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 4 замка2
27		LEDg	
28		LEDr	
29		BEEP	
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к шлюзу (4 считывателя). Электромеханический/электромагнитный замок. Считыватель Wiegand26*

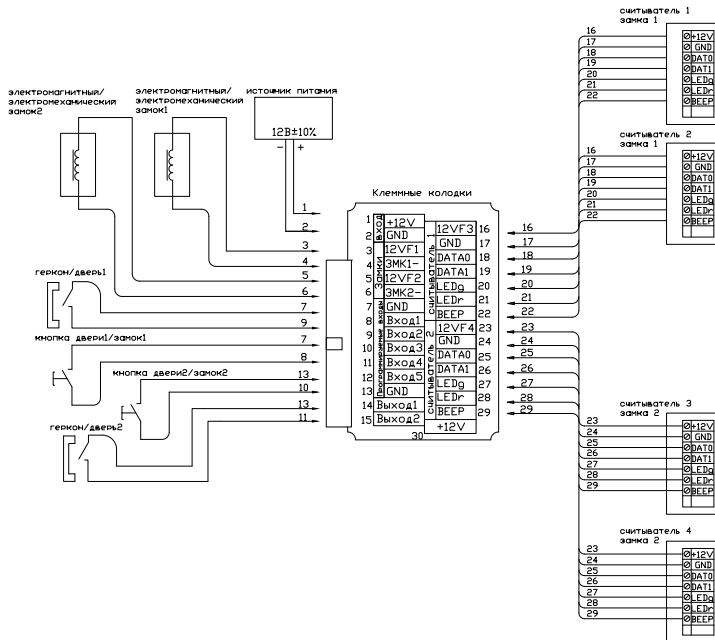

* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка1 «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка1 «открытый коллектор»
5		12VF2	Подключение замка2 «+ источника питания»
6		3МК2-	Минус замка2 «открытый коллектор»
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона1
8		Вход1	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона1
10		Вход3	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 2
11		Вход4	Подключение 2 контакта геркона2
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1,2 замка 1
17		GND	Минус источника питания считывателя 1,2 замка 1
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1,2 замка1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1,2 замка1
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1,2 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1,2 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 1,2
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 3,4 замка 2
24		GND	Минус источника питания считывателя 3,4 замка2
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3,4 замка2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 3,4 замка2
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 3,4 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 3,4 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя 3,4
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к шлюзу (4 считывателя). Электромеханический/электромагнитный замок. Считыватель TouchMemory*

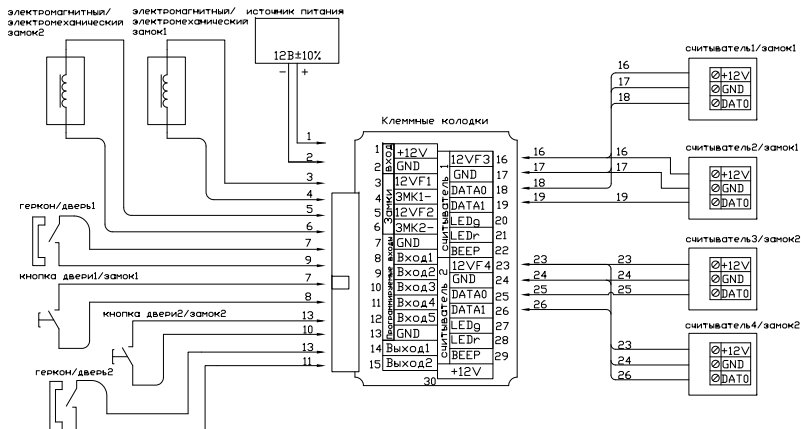

* см. примечание стр.34 п.1,2

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	Подключение замка1 «+ источника питания»
4		3МК1-	Минус замка1 «открытый коллектор»
5		12VF2	Подключение замка2 «+ источника питания»
6		3МК2-	Минус замка2 «открытый коллектор»
7	программируемые входы	GND	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона1
8		Вход1	Подключение кнопки1 «Выход» контакт 2
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона1
10		Вход3	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 2
11		Вход4	Подключение 2 контакта геркона2
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение кнопки2 «Выход» контакт 1/ Подключение 1 контакта геркона2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1,2 замка 1
17		GND	Минус источника питания считывателя 1,2 замка 1
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1 замка1
19		DATA1	Подключение линии DATA0 считывателя 2 замка1
20		LEDg	
21	считыватель 2	LEDr	
22		BEEP	
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 1,2 замка 2
24		GND	Минус источника питания считывателя 3,4 замка 2
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3 замка2
26		DATA1	Подключение линии DATA0 считывателя 4 замка2
27		LEDg	
28	считыватель 3	LEDr	
29		BEEP	
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к турникету. Считыватель Wiegand26*

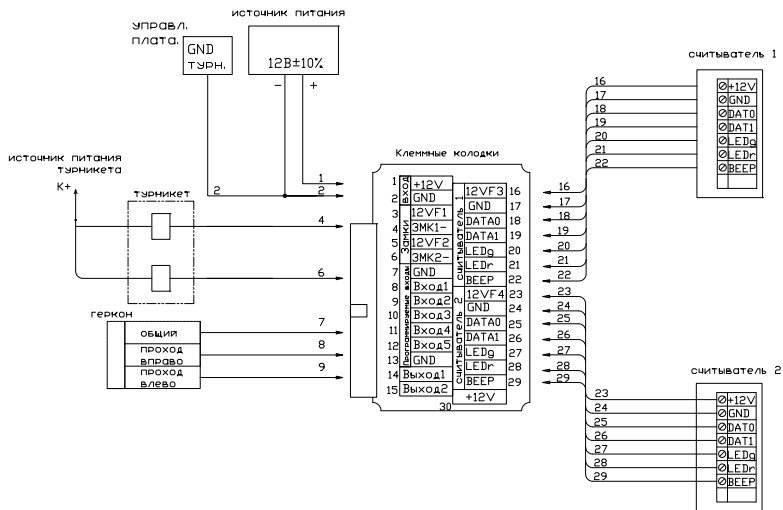

* см. примечание стр.34 п.2,3

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
5		12VF2	
6	программируемые входы	3МК2-	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
7		GND	Подключение 1контакта герконов 1,2 (общий)
8		Вход1	Подключение 2контакта геркона1 проход влево)
9		Вход2	Подключение 2контакта геркона2 (проход вправо)
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Общий
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21	считыватель 2	LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя2
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к турникету. Считыватель TouchMemory*

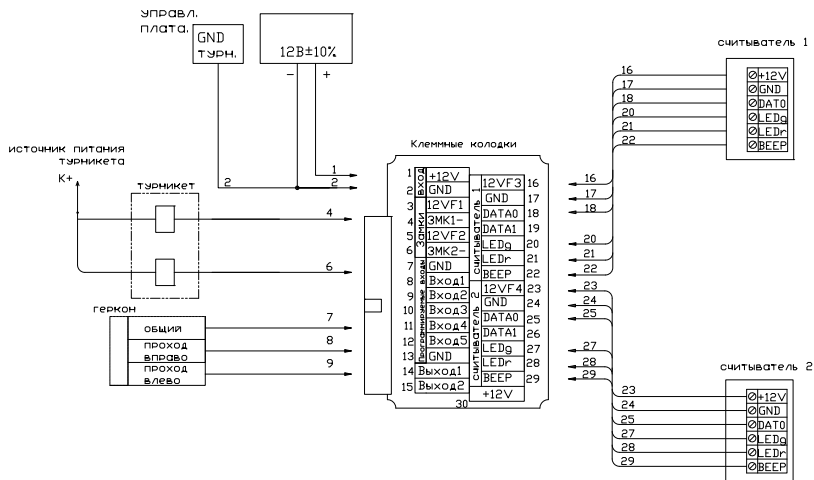

* см. примечание стр.34 п.2,3

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	«Открытый коллектор» управление проходом счит. 1 (проход разрешен)
5		12VF2	
6	программируемые входы	3МК2-	«Открытый коллектор» управление проходом счит. 2 (проход разрешен)
7		GND	Подключение 1контакта герконов 1,2 (общий)
8		Вход1	Подключение 2контакта геркона1 проход влево)
9		Вход2	Подключение 2контакта геркона2 (проход вправо)
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Общий
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	
20		LEDg	
21	считыватель 2	LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	
27		LEDg	
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя2
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к картоприемнику. Считыватель Wiegand26*

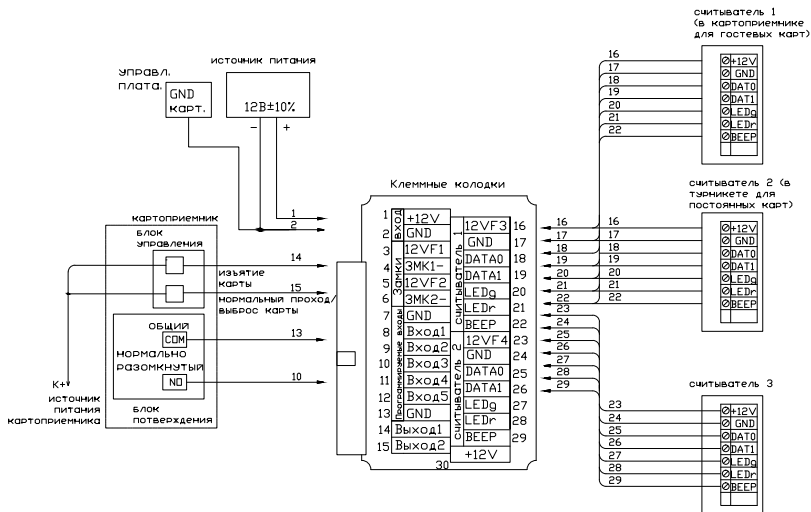

* см. примечание стр.34 п.2,3,4

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление турникетом проход вправо
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление турникетом проход влево
7	программируемые входы	GND	Общий провод управления
8		Вход1	
9		Вход2	
10		Вход3	Подключение контакта1 подтверждение изъятия карты (NO)
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение контакта2 подтверждение изъятия карты(com)
14	Выход1		Подключение картоприемника на «изъятие карты»
15	Выход2		Подключение картоприемника «нормальный проход»
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1,2
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1,2
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1,2
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом сч. 1,2 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1,2 (проход запрещен)
22		BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 1,2
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 3
24	считыватель 2	GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 3
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 3 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 3 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 3
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к картоприемнику. Считыватель TouchMemory*

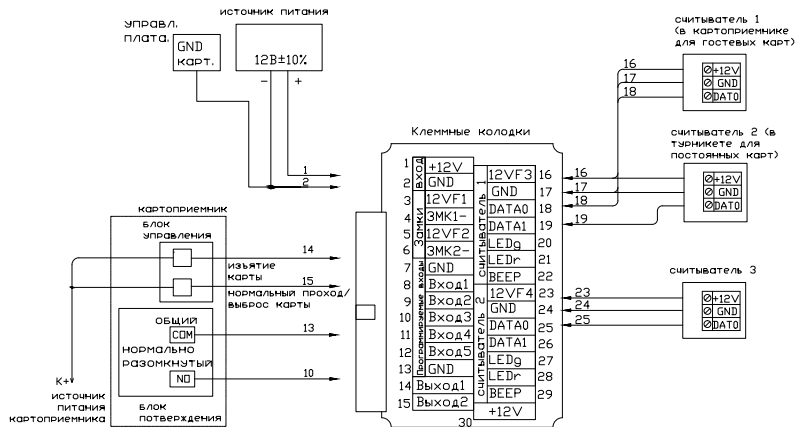

* см. примечание стр.34 п.2,3

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление турникетом проход вправо
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление турникетом проход влево
7	программируемые входы	GND	Общий провод управления
8		Вход1	
9		Вход2	
10		Вход3	Подключение контакта1 подтверждение изъятия карты (NO)
11		Вход4	
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение контакта2 подтверждение изъятия карты(com)
14	Выход1		Подключение картоприемника на «изъятие карты»
15	Выход2		Подключение картоприемника «нормальный проход»
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1,2
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA0 считывателя 2
20		LEDg	
21		LEDr	
22		BEEP	
23	считыватель 2	12VF4	Питание +12В на считыватель 3
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3
26		DATA1	
27		LEDg	
28		LEDr	
29		BEEP	
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к турникету. Считыватель TouchMemory. 2 турникета*

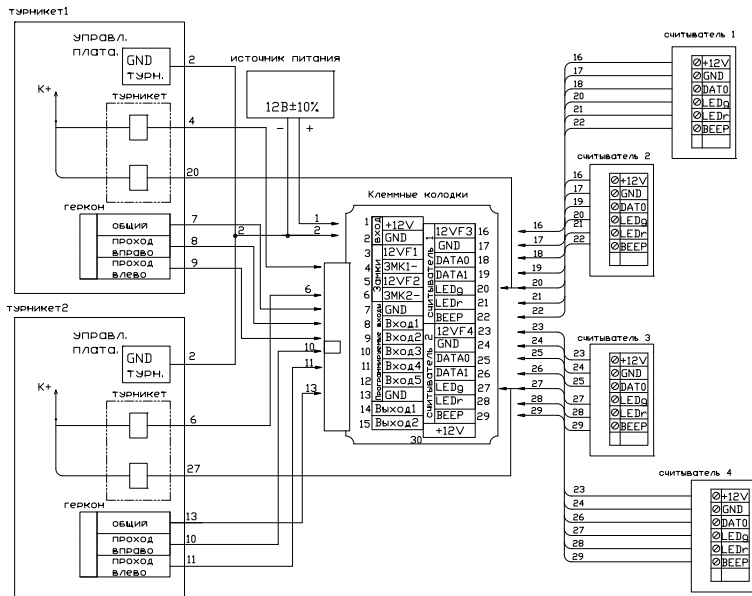

* см. примечание стр.34 п. 3, 4


№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания / питание турникета 1,2
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление турникетом1 контакт 1
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление турникетом2 контакт 1
7	программируемые входы	GND	Подключение 1контакта герконов 1 (общий)
8		Вход1	Подключение 2контакта геркона1 проход влево)
9		Вход2	Подключение 2контакта геркона1(проход вправо)
10		Вход3	Подключение 2контакта геркона2 проход влево)
11		Вход4	Подключение 2контакта геркона2 (проход вправо)
12		Вход5	Подключение пожарной тревоги
13		GND	Подключение 1контакта герконов 2 (общий)
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA0 считывателя 2
20		LEDg	Управление турникетом1 контакт 2/ «Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1,2 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя1
23	считыватель 2	12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 3
26		DATA1	Подключение линии DATA0 считывателя 4
27		LEDg	Управление турникетом1 контакт 1/ «Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 3,4 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение звукового оповещателя2
30	+12V		

Схема электрических подключений контроллера к шлагбауму. Считыватель Wiegand26

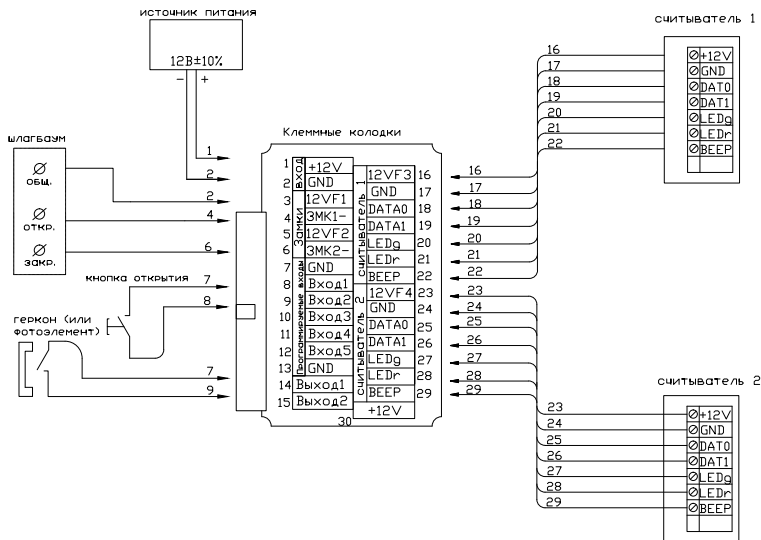


№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания/Общий провод управления шлагбаумом
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление шлагбаумом (открытие)
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление шлагбаумом (закрытие)
7	программируемые входы	GND	Подключение 1 контакта геркона, 1контакта кнопки
8		Вход1	Подключение 2 контакта кнопки открытия
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона (фотоэлемента)
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	
13		GND	
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 2
30	+12V		

Схема электрических подключений контроллера к шлаббауму. Считыватель TouchMemory

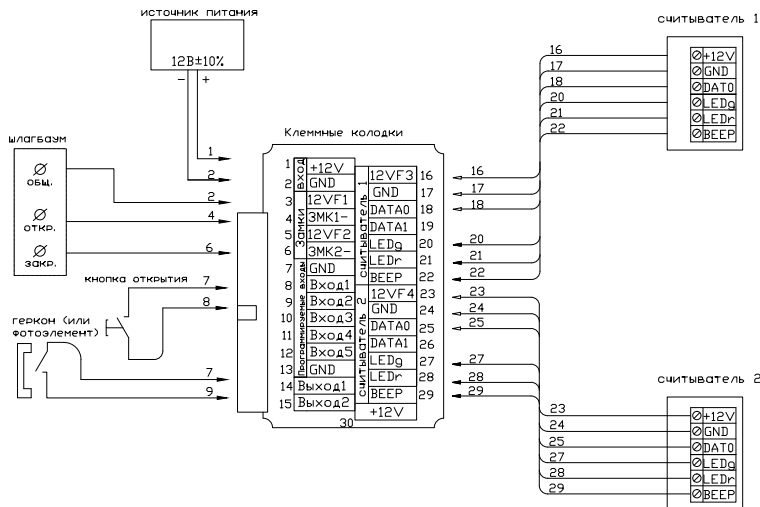

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания/Общий провод управления шлагбаумом
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление шлагбаумом (открытие)
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление шлагбаумом (закрытие)
7	программируемые входы	GND	Подключение 1 контакта геркона (фотоэлемента), 1 контакта кнопки
8		Вход1	Подключение 2 контакта кнопки
9		Вход2	Подключение 1 контакта геркона (фотоэлемента)
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	
13		GND	
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 2
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к светофору. 1 считыватель Wiegand26*

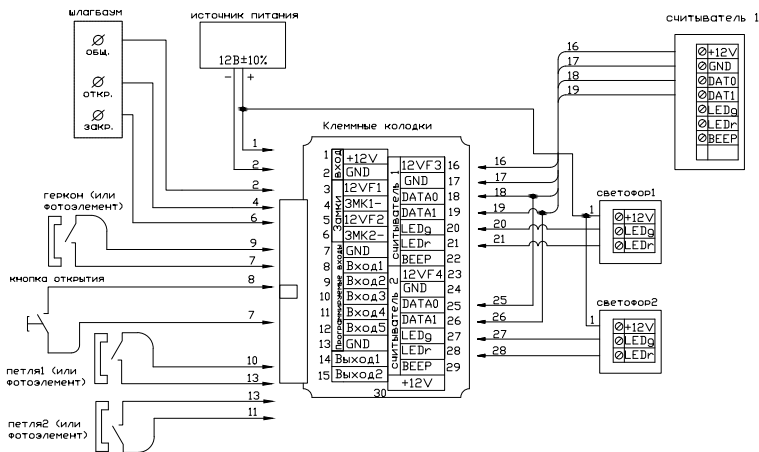

* см. примечание стр.34 п.5,6,7

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания / подключение питания светофоров
2		GND	Минус источника питания/Общий провод управления шлагбаумом
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление шлагбаумом (открытие)
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление шлагбаумом (закрытие)
7	программируемые входы	GND	Подключение 1 контакта геркона (фотоэлемента) / кнопки
8		Вход1	Подключение 2 контакта кнопки
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона (фотоэлемента)
10		Вход3	Подключение 1 контакта петли1
11		Вход4	Подключение 1 контакта петли2
12		Вход5	
13		GND	Подключение 1 контакта петли 1,2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	Управление светодиодом светофора1 (проход разрешен)
21		LEDr	Управление светодиодом светофора1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	
23		12VF4	
24		GND	
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
27		LEDg	Управление светодиодом светофора2 (проход разрешен)
28		LEDr	Управление светодиодом светофора2 (проход запрещен)
29		BEEP	
30	+12V		


Схема электрических подключений контроллера к светофору. 2 считывателя Wiegand26*

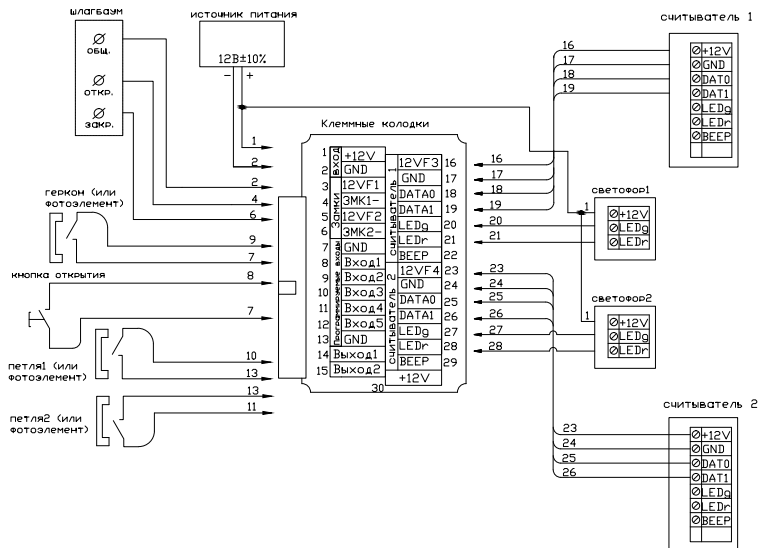

* см. примечание стр.34 п.5,6,7

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания / подключение питания светофоров
2		GND	Минус источника питания/Общий провод управления шлагбаумом
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление шлагбаумом (открытие)
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление шлагбаумом (закрытие)
7	программируемые входы	GND	Подключение 1 контакта геркона (фотоэлемента) / кнопки
8		Вход1	Подключение 2 контакта кнопки
9		Вход2	Подключение 2 контакта геркона (фотоэлемента)
10		Вход3	Подключение 1 контакта петли1
11		Вход4	Подключение 1 контакта петли2
12		Вход5	
13		GND	Подключение 1 контакта петли 1,2
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1
20		LEDg	Управление светодиодом светофора1 (проход разрешен)
21		LEDr	Управление светодиодом светофора1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2
27		LEDg	Управление светодиодом светофора2 (проход разрешен)
28		LEDr	Управление светодиодом светофора2 (проход запрещен)
29		BEEP	
30	+12V		

Схема электрических подключений контроллера к шлагбауму. Радиоканал Cilex RF

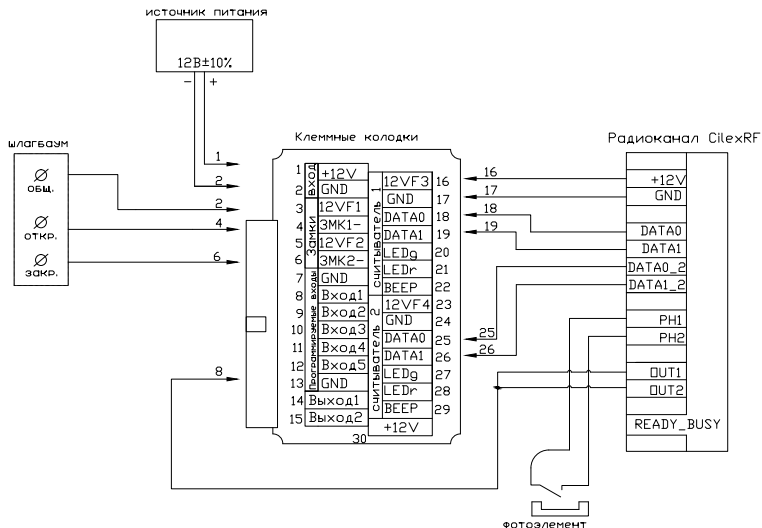

№	Сигнал		Назначение
1	вход	+12	+12В источника питания
2		GND	Минус источника питания/Общий провод управления шлагбаумом
3	замки	12VF1	
4		3МК1-	Управление шлагбаумом (открытие)
5		12VF2	
6		3МК2-	Управление шлагбаумом (закрытие)
7	программируемые входы	GND	Подключение 1 контакта геркона
8		Вход1	Подключение 2 контакта геркона\ подключение датчиков прохода
9		Вход2	
10		Вход3	
11		Вход4	
12		Вход5	
13		GND	
14	Выход1		
15	Выход2		
16	считыватель 1	12VF3	Питание +12В на считыватель 1
17		GND	Минус источника питания
18		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 1 и DATA0 радиоканала Cilex RF
19		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 1 и DATA1 радиоканала Cilex RF
20		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход разрешен)
21		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 1 (проход запрещен)
22	считыватель 2	BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 1
23		12VF4	Питание +12В на считыватель 2
24		GND	Минус источника питания
25		DATA0	Подключение линии DATA0 считывателя 2 и DATA0_2 радиоканала Cilex RF
26		DATA1	Подключение линии DATA1 считывателя 2 и DATA1_2 радиоканала Cilex RF
27		LEDg	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход разрешен)
28		LEDr	«Открытый коллектор» управление светодиодом счит. 2 (проход запрещен)
29		BEEP	«Открытый коллектор» подключение внешнего оповещателя 2
30	+12V		

Примечания

1. Тип замка устанавливается программно. По умолчанию тип замка - электромеханический.
2. 12 контакт - подключение пожарной тревоги.
3. Возможно одновременное подключение картоприемника и турникета на один контроллер.
4. При подключении картоприемника и двух турникетов подключение контакта1 подтверждения изъятия карты переносится с 10 на 12 вход.
5. К одному контроллеру можно подключить до двух светофоров. Важная особенность: считыватель не активен пока не замкнута (не разомкнута) одна из петель.
6. Если питание светофора и контроллера осуществляется от одного БП $U_{вых} = 24В$, то все периферийные устройства, подключаемые к контроллеру должны поддерживать номинальное напряжение 24В.
7. Если питание светофора и контроллера осуществляется от разных БП номиналами 24В и 12В, то для управления светофором с контроллера берется только “земля”. Минус БП 24В и 12В объединяется.

ООО «Эра новых технологий»

Адрес: 127299, Россия г.Москва, улица
Клары Цеткин, дом 18, корпус 6
Телефон: +7 495 984-74-95, 8 800 505-02-30
Факс: +7 495 984-74-95
E-mail: info@entpro.ru
Web: www.entpro.ru

Сделано в России



AB29